

III UND- und ODER-Schaltung

1. Vergleiche die UND-Schaltung mit der ODER-Schaltung. Nutze dazu folgende Begriffe: Mindestens zwei Schalter · in Reihe geschaltet · parallel geschaltet · Sicherheitsschaltung · Stromkreis wird nur unterbrochen, wenn alle Schalter offen sind.

2. Ordne den Schaltungen A bis D die Begriffe UND-Schaltung, ODER-Schaltung, Reihenschaltung oder Parallelschaltung zu.


A _____

C _____


B _____

D _____


A

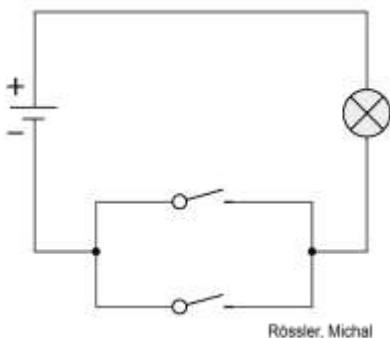

B

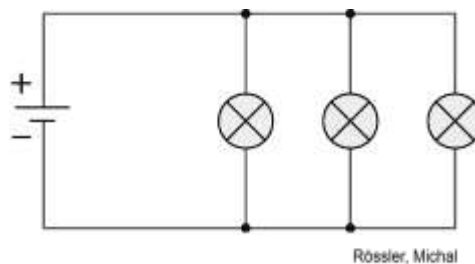

C

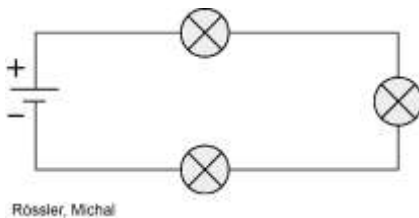

D

